

Домашняя работа «Логические элементы и переключательные схемы»

§ 2.1.1 (стр. 3-7)

1. Нарисуйте переключательные схемы, которая моделирует следующие логические формулы:
 - a. $A \& B \& C$
 - b. $\overline{A \vee B}$
2. Какой логической формуле соответствует следующая переключательная схема:

